

# שאלה 3

17:56


Thursday, 14 March 2024

$$J(t+1) = X_1 X_2$$

$$K(t+1) = X_1 + X_2$$

$$\begin{aligned} Z &= X_1 \oplus X_2 \oplus Q \\ &= (X_1 \bar{X}_2 + \bar{X}_1 X_2) \oplus Q \\ &= (\bar{Q}(X_1 \bar{X}_2 + \bar{X}_1 X_2) + Q(\overline{X_1 \bar{X}_2 + \bar{X}_1 X_2})) \\ &= \bar{Q}(X_1 \bar{X}_2 + \bar{X}_1 X_2) + Q(\overline{X_1 \bar{X}_2 + \bar{X}_1 X_2}) \\ &= \bar{Q}(X_1 \bar{X}_2 + \bar{X}_1 X_2) + Q(\bar{X}_1 + X_2)(X_1 + \bar{X}_2) \end{aligned}$$

$Q(t)$	$X_1$	$X_2$	$J(t+1)$	$K(t+1)$	$Q(t+1)$	$Z$	$z$
0	0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	0	0	0	1	
0	1	1	1	0	1	0	
1	0	0	0	1	0	1	
1	0	1	0	0	1	0	
1	1	0	0	0	1	0	
1	1	1	1	0	1	1	

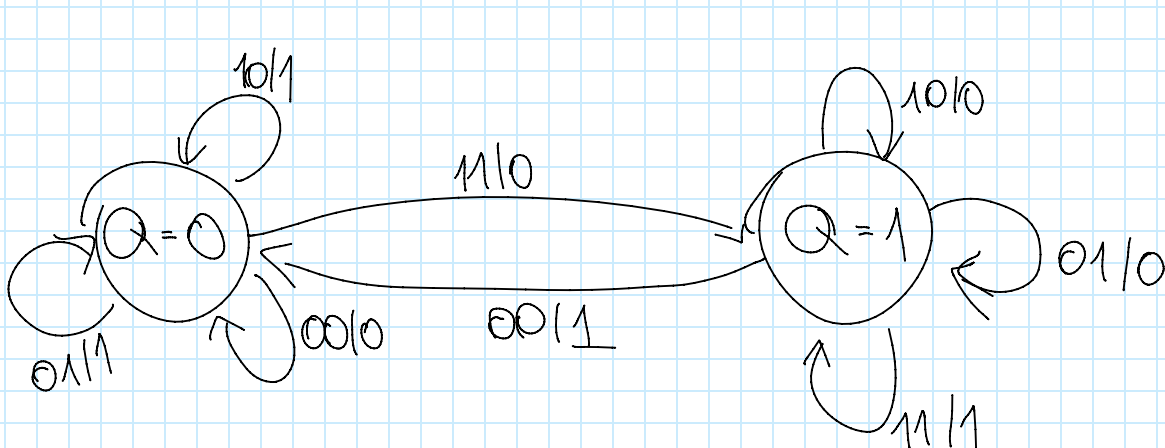

$$\begin{aligned} X_1 \oplus X_2 &= Z \text{ סך הסתם} \\ \overline{X_1 \oplus X_2} &= Z \text{ סך הסתם} \end{aligned}$$

בסור  $Q(t)=0$   
בסור  $Q(t)=1$

c